



**العداد الإلكتروني : 715**

**صنع الشركة الألمانية العريقة : KUBLER**

**1- مميزات العداد الإلكتروني 715 :**

1- عداد نبضي إلكتروني ب 5 خانات .

2- يعمل على جهد : 230 VAC .

3- إمكانية العد تصاعديا و تنازليا .

4- قابل للعيار و التصغير .

5- إمكانية برمجة إشارة الخرج كإشارة دائمة أو بزمن .

6- سرعة العد حتى : 10 KHZ .

7- إمكانية البرمجة بفواصل عشرية .

8- إمكانية برمجة قطبية الدخل : NPN or PNP

9- إمكانية برمجة العداد ليعمل ك : عداد نبضات أو مؤقت زمني أو عداد تردد .

10- إمكانية إظهار الرقم المعدود على الشاشة بقيمتها الحقيقية أو مضروبا بعامل ضرب معين يمكن برمجته .

11- شاشة العداد : LED

2- مداخل العداد :

2- 1 المدخلين A & B : بالنظر إلى الجانب الأيمن للعداد نلاحظ وجود أربع مفاتيح نتمكن من خلالها تحديد سرعة العد للعداد إما 30 HZ أو 10 KHZ كما هو مبين جانبا

OFF	A	B	C	D	INPA	INPB
ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 Hz	10 kHz
Microswitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ON	OFF
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ON	OFF

2- 2 البوابة : في حال كون هذا المدخل فعالاً فإن العداد يتوقف عن عملية العد و عند التحرير يعود للعد من الصفر .

2- 3 التصغير : إن هذا المدخل موصول على التفرع مع الزر الأحمر ( زر التصغير ) الموجود على اللوحة الأمامية للعداد ( طبعاً عملية التصغير تتم إلى القيمة صفر في حالة نظام العد الأمامي ، و تتم إلى القيمة المرجعية المخزنة في حالة نظام العد التنازلي )

2- 4 المسك : في حال كون هذا المدخل فعالاً فإن قيمة العد سوف تتحجز حتى يتم تحرير مدخل المسك مجدداً فيعود للعد .

2- 5 القفل : بتفعيل هذا المدخل يتم قفل اللوحة الأمامية للعداد .

3- المخرج : ريليه الخرج ذات تماس قلاب .

4- البرمجة :


- بعد وصل قطبي تغذية العداد

- وبعد وضع المفتاح A على وضعية ON و بعد انقضاء فترة وجيزة من الزمن يظهر على الشاشة النظام الأول لعمل العداد حيث أن هذا العداد يعمل وفقاً لثلاثة أنظمة و هي :

نظام عداد نبضات أو مؤقت أو نظام عداد تردد


و يجب الاختيار فيما بينها لتحديد مبدأ عمل العداد .

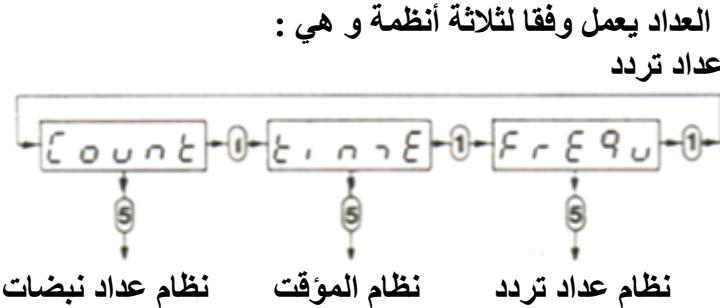- و يتم التنقل بين هذه المبادئ أو الأنظمة باستخدام الزر رقم 1 و لا اختيار مبدأ العمل ليعمل به العداد لاحقاً يتم باستخدام الزر رقم 5 .



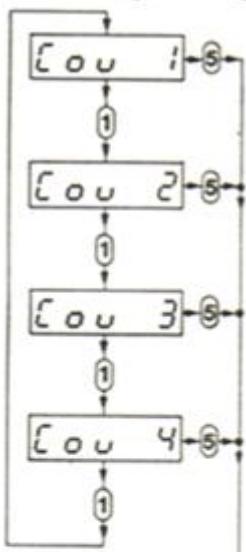
## ٤ - ١ برمجة العداد ليعمل كعداد نبضات


بعد أن تم تحديد مبدأ عمل العداد ليعمل كعداد نبضات نتبع الخطوات التالية :





- **تحديد مبدأ العمل للعداد :** حيث يجب الاختيار بين أربع مبادئ و هي :
- **عداد تصاعدي :** حيث أن إشارة الخرج تظهر عندما قيمة العد أكبر أو تساوي القيمة المرجعية المخزنة . لكن في هذا المبدأ العداد يكمل عملية العد و عملية التصفيير إلى الصفر تتم يدويا
- **عداد تنازلي :** حيث أن إشارة الخرج تظهر عندما قيمة العد أكبر أو تساوي الصفر . في هذا المبدأ عملية التصفيير إلى القيمة المرجعية تتم يدويا و ذلك بالضغط على الزر الأحمر .
- **عداد تصاعدي مع تصفيير آلي :** تظهر إشارة الخرج عندما تكون قيمة العد = القيمة المرجعية المخزنة و عملية التصفيير الآلية إلى القيمة صفر تتم آليا.
- **عداد تنازلي مع تصفيير آلي :** تظهر إشارة الخرج عندما تكون قيمة العد = الصفر . و عملية التصفيير الآلية إلى القيمة المرجعية المخزنة تتم آليا.

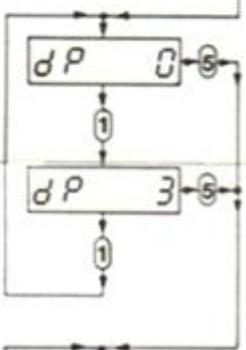

<b>2- الفاصلة العشرية :</b> حيث بالإمكان اختيار مبدأ عمل عداد النبضات بفاصلة عشرية	<b>dp 0</b>
يعمل العداد بدون وجود فاصلة عشرية أي	<b>00000</b>
يعمل العداد بوجود خانة واحدة بعد الفاصلة العشرية أي	<b>0000.0</b>
يعمل العداد بوجود خانتين بعد الفاصلة العشرية أي	<b>000.00</b>
يعمل العداد بوجود ثلاثة خانات بعد الفاصلة العشرية أي	<b>00.000</b>
	<b>dp 3</b>

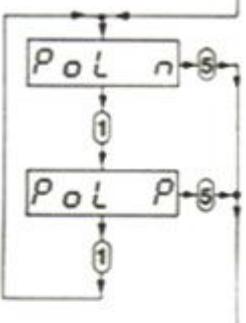


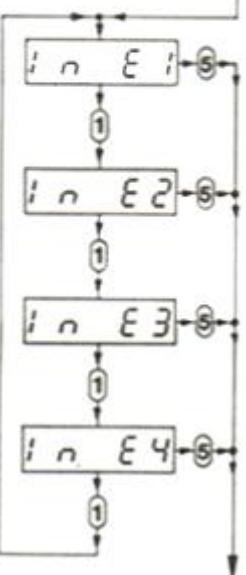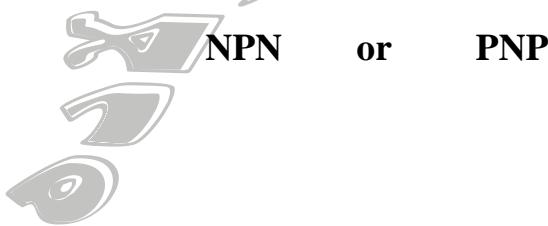3- **تحديد قطبية الدخل:** حيث بالإمكان اختيار قطبية دخل عداد النبضات بحيث يكون إما



- **تحديد نظام دخل عداد النبضات :**
  - **INPA مدخل العد :** E 1
  - **INPB مدخل العد و هو بنفس اتجاه مدخل العد**
  - **INPA & INPB مدخل العد كل من المدخلين**
- **INPA مدخل العد و هو بعكس اتجاه مدخل العد**
- **INPA & INPB مدخل العد كل من المدخلين**
- **INPA : E 3**
- **INPB : E 3**
- **E 4 : يعمل بنفس مبدأ عمل E 3 : ولكن بنسبة مزدوجة .**

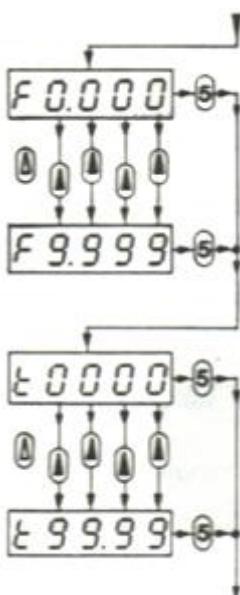
**ملاحظة :**  
نظامي الدخل E 1 & E 2 يستخدمان عندما يكون الدخل حساس أو نهاية شوط  
نظامي الدخل E 3 & E 4 يستخدمان عندما يكون الدخل إنكور



**5- تحديد نظام القراءة على الشاشة :** بواسطة هذه الخاصية بالإمكان قراءة القيمة المعدودة على الشاشة بقيمتها الحقيقية أو مضروبة بعامل معين يمكن ضرب برمجته و تتراوح قيمته ما بين :  
**0.001 & 9.999**  
**القراءة تتم بقيمتها الحقيقية .**

**ملاحظة : القيمة 0.000**

**ملاحظة : القيمة 9.999**

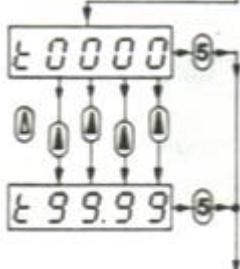

**6- تحديد زمن استمرارية نبضة الخرج :** بالإمكان تعديل امتداد إشارة الخرج بين القيمتين :  
**0.01 s & 99.98 s**

**ملاحظات :**

- القيمة **00.00 s** تعني إن إشارة الخرج مستمرة في نظامي العمل 1 & 2
- القيمة **99.99 s** تعني إن إشارة الخرج مستمرة في نظامي العمل 1 & 2

و لكن بعكس قطبية ريليه الخرج عند الوصول إلى القيمة المرجعية أو الصفر حسب مبدأ العد.  
 عند الانتهاء من برمجة كافة البارميترات يتم إعادة وضع الزر A إلى وضعية OFF و بذلك يكون العدد جاهز للعمل كعداد نبضات .

أما في حالة الاستمرارية في وضعية الزر A فإنّه يتم التنقل بين البارميترات التي تم تخزينها للاستعراض أو للتغير في إحداها .  
 و هنا يتم الانتقال إلى مرحلة وضع و حفظ القيمة المرجعية .



### 4 - 3 برمجة العداد ليعمل كمؤقت

بعد أن تم تحديد مبدأ عمل العداد ليعمل كمؤقت نتبع الخطوات التالية :


1- **تحديد مبدأ العمل للمؤقت** : حيث يجب الاختيار بين أربع مبادئ و هي :

- زمني تصاعدي : إشارة الخرج تظهر عندما قيمة العد أكبر أو تساوي القيمة المرجعية أو الإشارة الزمنية عندما قيمة العد = القيمة المرجعية وفي هذه الحالة عملية التصفيير تتم يدويا.

- زمني تنازلي : إشارة الخرج تظهر عندما قيمة العد أكبر أو تساوي الصفر أو الإشارة الزمنية عندما قيمة العد = الصفر، عملية التصفيير تتم يدويا إلى القيمة المرجعية بالضغط على الزر الأحمر.

- زمني تصاعدي مع تصفيير آلي : الإشارة الزمنية تظهر عندما قيمة العد = القيمة المرجعية المخزنة و عملية التصفيير تتم آليا إلى القيمة صفر.

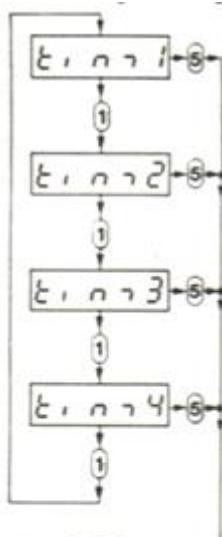- زمني تنازلي مع تصفيير آلي : الإشارة الزمنية تظهر عندما قيمة العد = القيمة صفر و عملية التصفيير تتم آليا إلى القيمة المرجعية.




2- **تعديل وحدة الزمن** : حيث هناك ثلاثة اختيارات إما كثواني أو دقائق أو ساعات

- ثواني : حيث يوجد ثلاث مجالات وهي 0.1s or 0.01s or 0.001s

- دقائق : حيث يوجد ثلاث مجالات وهي 0.1min or 0.01min or 0.001min

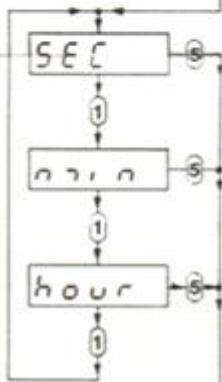- ساعات : حيث يوجد ثلاث مجالات وهي 0.1h or 0.01h or 0.001h وفي المجالات الثلاث السابقة لكل اختيار يتم اختيار المجال المطلوب اعتمادا على اختيار الفاصلة العشرية .




3- **الفاصلة العشرية** : حيث بالإمكان اختيار مبدأ عمل عدد النقطات بفاصلة عشرية

dp 0 ي عمل المؤقت بدون وجود فاصلة عشرية أي 00000

dp 1 ي عمل المؤقت بوجود خانة واحدة بعد الفاصلة العشرية أي 0000.0


dp 2- ي عمل المؤقت بوجود خانتين بعد الفاصلة العشرية أي 000.00

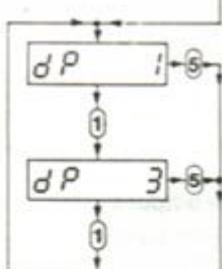dp 3 ي عمل المؤقت بوجود ثلاث خانات بعد الفاصلة العشرية أي 00.000



4- **تحديد قطبية الدخل** : حيث بالإمكان اختيار قطبية دخل المؤقت بحيث يكون إما

NPN or PNP

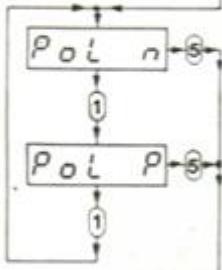

5- **تحديد زمن استمرارية نبضة الخرج** : بالإمكان تعديل امتداد إشارة الخرج بين القيمتين :

0.01 s & 99.98 s

ملاحظات :

- القيمة 00.00 s تعني إن إشارة الخرج مستمرة في نظامي العمل 1 & 2



- القيمة 99.99 s تعني إن إشارة الخرج مستمرة في نظامي العمل 1 & 2

ولكن بعكس قطبية ريلية الخرج عند الوصول إلى القيمة المرجعية أو الصفر حسب مبدأ العد.

و عند الانتهاء يتم إعادة وضع الزر A إلى OFF و بذلك يكون العداد جاهز للعمل

مؤقت ، وللتغيير في البارميترات لاحقا يتم بإعادة الزر A إلى وضعية ON

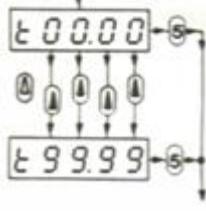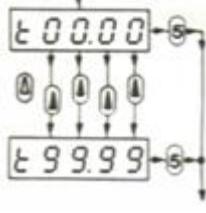و هنا يتم الانتقال إلى مرحلة وضع و حفظ القيمة المرجعية .



## 4 - 2 برمجة العداد ليعمل كعداد تردد






بعد أن تم تحديد مبدأ عمل العداد ليعمل كعداد تردد نتبع الخطوات التالية :

( الخرج يفعل عندما قيمة العد أكبر أو تساوي القيمة المرجعية المخزنة )

1- زمن البوابة : بداخل هذا الزمن يقوم العداد بعملية القراءة أما عملية الإظهار فتتم بعد انقضاء هذا الزمن و يمكن المعايرة بين هاتين القيمتين :

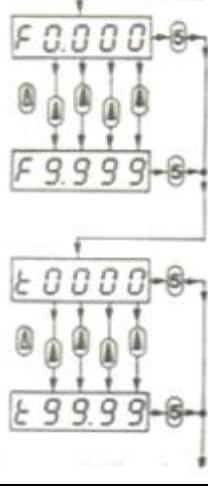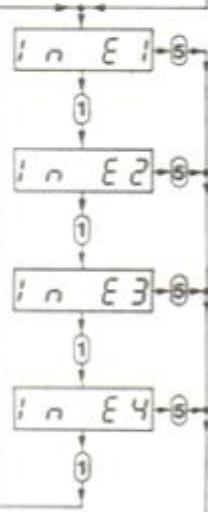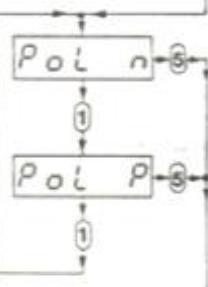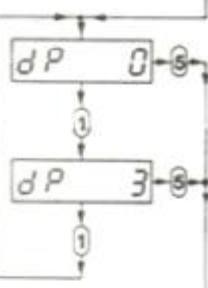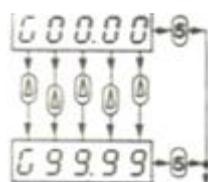0.01 s & 99.99 s

ملاحظة : القيمة 00,00 تغنى أن القراءة تتم مباشرة مع عملية العد .



2- الفاصلة العشرية : حيث بالإمكان اختيار مبدأ عمل عداد النبضات بفاصلة عشرية

00000

يعمل العداد بدون وجود فاصلة عشرية أي

dp 0

0000.0

يعمل العداد بوجود خانة واحدة بعد الفاصلة العشرية أي

dp 1

000.00

يعمل العداد بوجود خانتين بعد الفاصلة العشرية أي

dp 2

00.000

يعمل العداد بوجود ثلاثة خانات بعد الفاصلة العشرية أي

dp 3

3- تحديد قطبية الدخل : حيث بالإمكان اختبار قطبية دخل المؤقت بحيث يكون إما

NPN or PNP

4- تحديد نظام دخل عداد النبضات :

مدخل العد INP A : E 1

مدخل العد INP B

في هذا النظام يظهر على الشاشة نتيجة مجموع كل من المدخلين

مدخل العد INP A : E 2

مدخل العد INP B

في هذا النظام يكون الناتج هو حصيلة المجموع المطلق للمدخلين

مدخل العد INP A : E 3

مدخل العد INP B

مدخل العد INP A مقدارها صفر درجة

مدخل العد INP B مقدارها تسعون درجة

ملاحظة : E 3 : يعمل بنفس مبدأ عمل E 3 : ولكن بنسبة مزدوجة .

نظامي الدخل E 1 & E 2 يستخدمان عندما يكون الدخل حساس أو نهاية شوط

نظامي الدخل E 3 & E 4 يستخدمان عندما يكون الدخل إنكوردر

5- تحديد نظام القراءة على الشاشة : بواسطة هذه الخاصية بالإمكان قراءة القيمة المعدودة على

الشاشة بقيمتها الحقيقية أو مضروبة بعامل ضرب معين يمكن برمجته و تتراوح قيمته ما بين :

0.001 & 9.999

0.000 ملاحظة : هذه القيمة تعني أن القراءة تتم بقيمتها الحقيقية .

ملاحظة : 0.000


5- تحديد زمن استمرارية نبضة الخرج : بالإمكان تعديل امتداد إشارة الخرج بين القيمتين :

0.01 s & 99.98 s

و يتم حفظ ما تم برمجته كما سبق .


و هنا يتم الانتقال إلى مرحلة وضع و حفظ القيمة المرجعية .

## مرحلة برمجة القيمة المرجعية

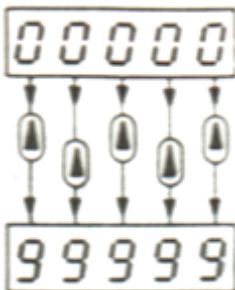


بعد الضغط على واحد من أزرار البرمجة الخمسة (اللوحة الأمامية للعداد) سوف تظهر على الشاشة القيمة المرجعية . هذه القيمة يمكن برمجتها من خلال مفاتيح البرمجة بحيث أن كل رقم زر يشير إلى قيمة الخانة . بعد الانتهاء من عملية الإدخال و الانتظار لمدة أربع ثواني سوف تخفي من على الشاشة القيمة المرجعية ليحل محلها قيمة العد . و بذلك يكون العداد جاهز للعمل حسب المبدأ الذي برمج عليه .


بعض من نماذج طرق وصل العداد :

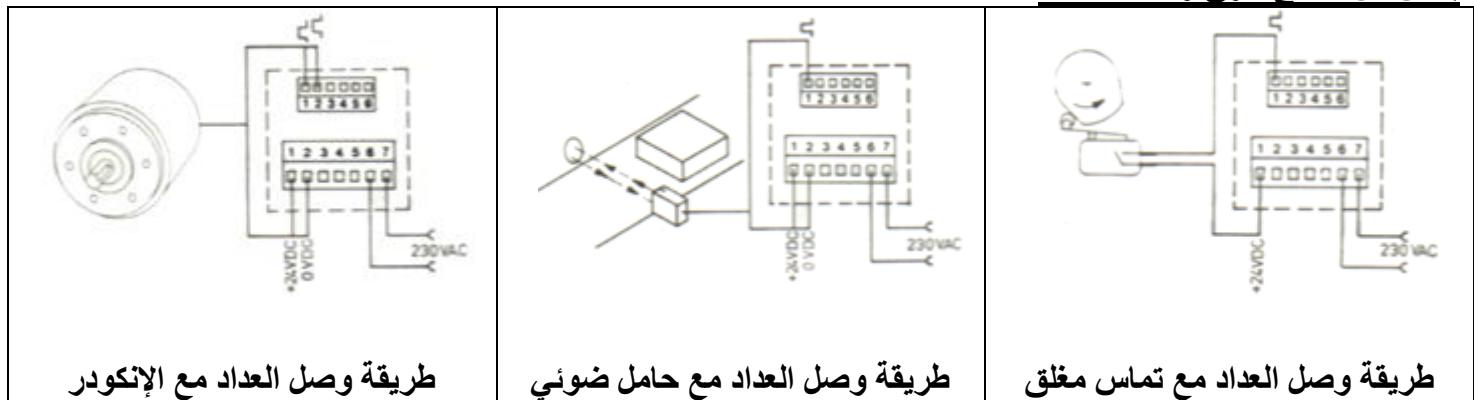

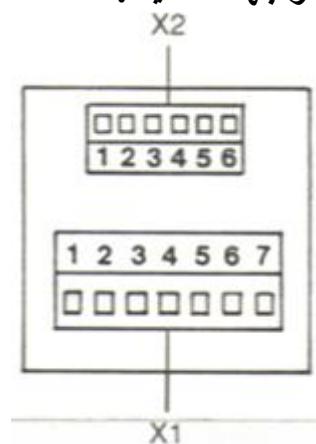واجهتي العداد الأمامية والخلفية :  
الواجهة الخلفية :



الواجهة الأمامية :

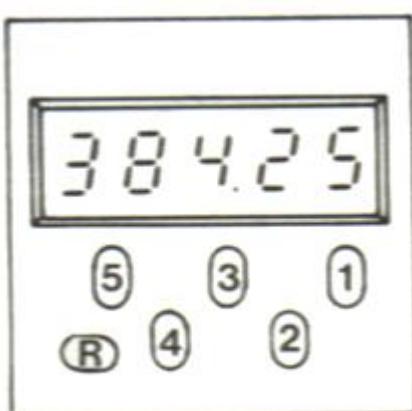

طريقة وصل أقطاب العداد

- وصل أقطاب X1

القطب	الوظيفة
1	+ 24 VDC
2	0 VDC
3	الخط المشترك لريليه الخرج
4	التماس المغلق لريليه الخرج
5	التماس المفتوح لريليه الخرج
6	115 VAC / 230 VDC
7	115 VAC / 230 VDC

- وصل أقطاب X2

القطب	الوظيفة
1	المدخل A
2	المدخل B
3	مدخل البوابة
4	مدخل التصفير
5	مدخل المسك
6	مدخل قفل اللوحة الأمامية